

组成原理基础 讲座

主讲人：刘泓尊

10.26

主要内容

- 作业、实验
- Git
- Verilog
- Vivado

书面作业的若干问题

1. 以下关于字符编码描述错误的是_____。

- A. ASCII 码使用一个字节的编码，包含了所有的英文大小写字符
- B. UTF-8 码使用两个字节的编码，包含了英文字符，中文字符以及日文字符等
- C. 字符编码不包含字符如何显示的信息
- D. 字符显示放大时，使用矢量字体的字符不会失真

- ASCII 码使用8 位来表示 256 种可能的字符。基础ASCII码（控制符号、字母、数字、英文标点）128个，加上扩展ASCII 码共256个。一般不认为是7bit.

- UTF8: 针对Unicode的一种可变长度字符编码。UTF-8表示最小单位1字节，它使用1、2、3字节等进行编码

计算题：请使用加减交替法进行运算。 $x=0.1010$, $y=0.1101$, 求 $x \div y$, 写出计算过程。

- 应求出商和余数。
- 注意掌握：IEEE754浮点的二进制表示、检错纠错码、布斯乘法、加减交替除法

书面作业的若干问题

3. 判断题（简述理由）： RISC 指令的处理器运行频率要比 CISC 指令的处理器频率高。

- 错误。和处理器架构、流水线深度、底层硬件都有关。
- 如果认为正确，且说明了“在相同功耗/相同成本”等合理的控制变量条件下，也认为对了。

4. 判断题（简述理由）： 只要运算器具有加法器和移位功能，再增加一些控制逻辑就能实现乘除运算。

- 正确。
- 如果认为“控制逻辑”不包括寄存器，所以无法实现。也认为对了

前几次小实验的若干问题

- 实验前小测

4. (多选) 下列叙述中, 正确的是 (AB) :
 - a. 在波形仿真中遇到意料之外的`X`值或`Z`值时, 可以右键仿真里面的信号名称, 点击查看所有driver。检查该信号的所有依赖信号值是否符合预期
 - b. 位于 `always @(*)` 块中的 `case` 语句块, 需要保证所有可能情况考虑完善
 - c. 位于 `always @(posedge clk)` 块中的 `if` 语句块, 需要保证所有分支情况考虑完善
- 组合逻辑块: 所有逻辑分支里都要对驱动的wire赋值(=), 否则可能综合出锁存器latch
- 时序逻辑块: 如果某一逻辑分支没有对某个寄存器赋值(<=), 则寄存器值保持不变
- 本课程实验不需要锁存器, 锁存器会使得静态时序分析变得复杂
- 我们的实验板上的基本单元是LUT和FF, 如果生成锁存器会消耗更多的资源

前几次小实验的若干问题

```
always_ff @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        state_now <= READ_ADDR;
    end else if (~sram_stall_req && ~uart_stall_req) begin
        state_now <= state_nxt;
    end
end
```

```
always_comb begin
    unique case(state_now)
        IDLE: begin
            state_nxt = IDLE;
            if (load) state_nxt = READ;
            if (store) state_nxt = WRITE;
        end
        READ: begin
            state_nxt = IDLE;
        end
        WRITE: begin
            state_nxt = IDLE;
        end
        default: begin
            state_nxt = IDLE;
        end
    endcase
end
```

前几次小实验的若干问题

使用CPLD串口控制器，当同时需要读取和写入时，是应该优先读取还是优先写入，抑或是无所谓？为什么？（无所谓，因为有读写缓冲器。）

- UART：通用异步收发传输器。全双工、有读写FIFO、异步收发

前几次小实验的若干问题

- ALU实验
 - ALU本身最好写成一个组合逻辑块，不必涉及寄存器和时序逻辑。
- SRAM & UART实验
 - SRAM是没有时钟驱动的，给出信号在一段时间($\sim 10\text{ns}$)后返回数据或完成写入
 - CPLD UART 工作在11.0592M时钟下，在50MHz下维持一周期的信号可能CPLD接收不到，rdn和wrn信号可以多维持几个周期

SRAM读写

- 读SRAM

- 平台实测12ns, 50M时钟(20ns)下信号拉低一个周期可以读出数据



调试工具

内存总线分析

远程 JTAG 连接

内部信号采样

访存序列


本功能可以对BaseRAM访问进行采样。地址数据均以16进制显示。

记录数量 100

▶ 开始


#	读/写	地址(byte)	数据	BE[3:0]	波形
0	R	63c	00137313	0000	▶
1	R	640	00031463	0000	▶
2	R	644	ff5ff06f	0000	▶
3	R	638	00528303	0000	▶
4	R	63c	00137313	0000	▶
5	R	640	00031463	0000	▶

访存波形

 


SRAM 读写

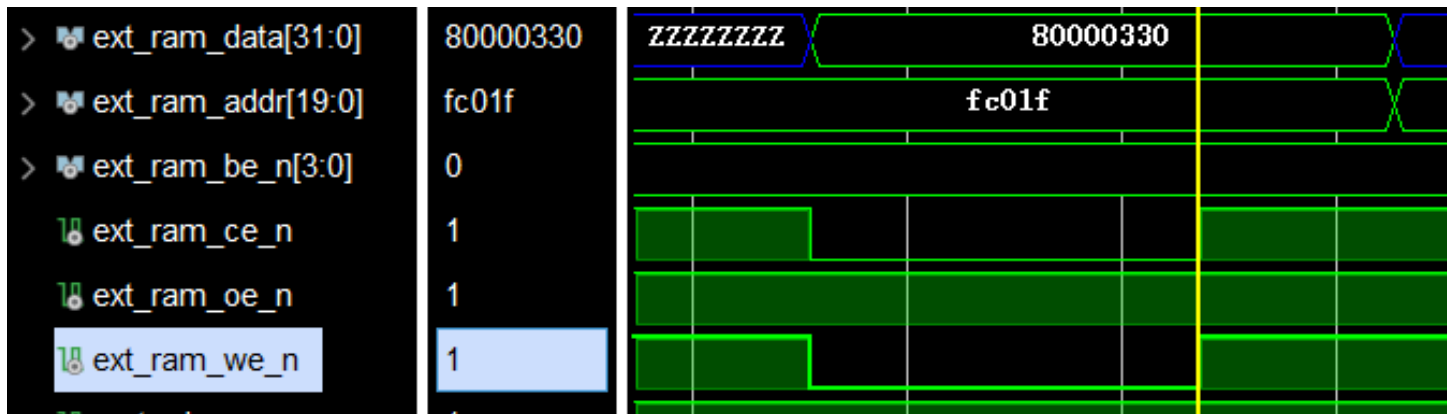- 写SRAM
 - we_n 的下降沿锁存地址、上升沿锁存数据
 - 考虑到可能存在的延迟
 - addr 不要在 we_n 下降沿的时候才给出
 - Data 不要在 we_n 上升沿的时候就撤走
 - Addr, data 可以在 we_n 为 1'b0 前后各维持一个周期
 - we_n拉低10ns就够了，也可以多维持一段时间



实验4 UART读写

 - 读串口
 - 等dataready
 - rdn拉低一个或多个周期
 - rdn 拉高



```
always_comb begin: uart_fsm
    unique case (state_now)
    IDLE: begin
        uart_wrn = 1'b1; uart_rdn = 1'b1;
        state_nxt = IDLE;
        if (load) state_nxt = READ_WAIT_READY;
        if (store) state_nxt = WRITE_BEGIN_1;
    end
    READ_WAIT_READY: begin
        uart_wrn = 1'b1; uart_rdn = 1'b1;
        if (uart_dataready) begin
            state_nxt = READ_RECEIVING_0;
        end else begin
            state_nxt = READ_WAIT_READY;
        end
    end
    READ_RECEIVING_0: begin
        uart_wrn = 1'b1; uart_rdn = 1'b0;
        state_nxt = READ_RECEIVING;
    end
    READ_RECEIVING: begin
        uart_wrn = 1'b1; uart_rdn = 1'b0;
        state_nxt = READ_FINISH;
    end
    READ_FINISH: begin
        uart_wrn = 1'b1; uart_rdn = 1'b1;
        state_nxt = IDLE;
    end
end
```


实验4 UART读写

- 写UART
 - wrn拉低并保持一个或多个周期
 - wrn拉高
 - 等tbre拉高
 - 等tsre拉高



```
WRITE_BEGIN_1: begin
    uart_wrn = 1'b0;  uart_rdn = 1'b1;
    state_nxt = WRITE_BEGIN_2;
end
WRITE_BEGIN_2: begin
    uart_wrn = 1'b0;  uart_rdn = 1'b1;
    state_nxt = WRITE_BEGIN_3;
end
WRITE_BEGIN_3: begin
    uart_wrn = 1'b0;  uart_rdn = 1'b1;
    state_nxt = WRITE_WAIT_READY;
end
WRITE_WAIT_READY: begin
    uart_wrn = 1'b1;  uart_rdn = 1'b1;
    if (uart_tbre) state_nxt = WRITE_WAIT_FINISH;
    else state_nxt = WRITE_WAIT_READY;
end
WRITE_WAIT_FINISH: begin
    uart_wrn = 1'b1;  uart_rdn = 1'b1;
    if (uart_tsre) state_nxt = IDLE;
    else state_nxt = WRITE_WAIT_FINISH;
end
default: begin
    uart_rdn = 1'b1;  uart_wrn = 1'b1;
    state_nxt = IDLE;
end
endcase
end
```

实验4 总线控制

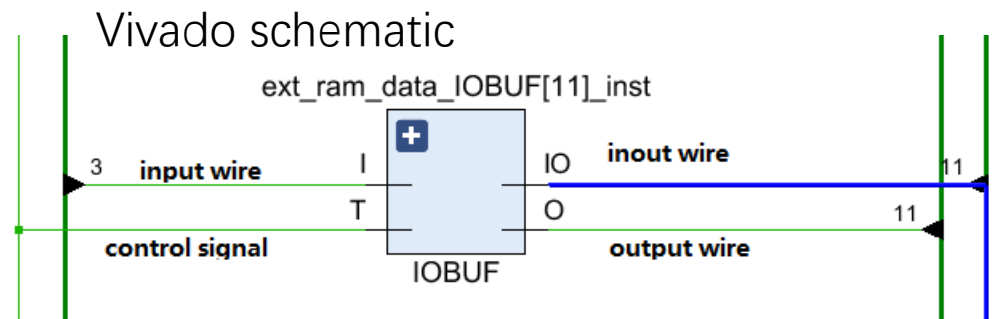

- 不要把inout线接入sram_controller和uart_controller两个子模块里
- inout线可以在top文件里处理， 具体来说
 - 对inout线的读写需要写成三态门
 - 三态门的逻辑把inout线分成input和output两个线接入controller

```
// extram BUS control, in top.v
assign ext_ram_data = extram_write_bus ? extram_bus_data_out : 32'bz;
assign extram_bus_data_in = ext_ram_data;
```

```
✓ sram_controller extram_controller(
    .clk(clk),
    .rst(rst),


    .bus_data_in(extram_bus_data_in),    // input wire[31:0]
    .bus_data_out(extram_bus_data_out),  // output wire[31:0]
    .write_bus(extram_write_bus),        // output wire, 三态门使能信号
```

实验4 总线仲裁

- SRAM和UART共享总线的冲突
 - 将inout总线拆成in和out两组线之后，分别接入sram_controller和uart_controller
 - 由于 对总线输出高阻态的逻辑 交给了上层的单一逻辑，此时便不存在sram_controller和uart_controller同时 写总线 的冲突了
 - 只需要在有sram controller或uart controller有写请求时，对总线给出正确的数据来源即可

```
// baseram BUS control, in top.v
// bus write priority: UART > BASERAM
wire[31:0] write_bus_data;
assign write_bus_data = uart_write_bus ? uart_bus_data_out : baseram_bus_data_out;
assign base_ram_data = (uart_write_bus | baseram_write_bus) ? write_bus_data : 32'bz;
assign baseram_bus_data_in = (uart_write_bus | baseram_write_bus) ? 32'b0 : base_ram_data;
assign uart_bus_data_in = (uart_write_bus | baseram_write_bus) ? 32'b0 : base_ram_data;
```

实验4 架构参考

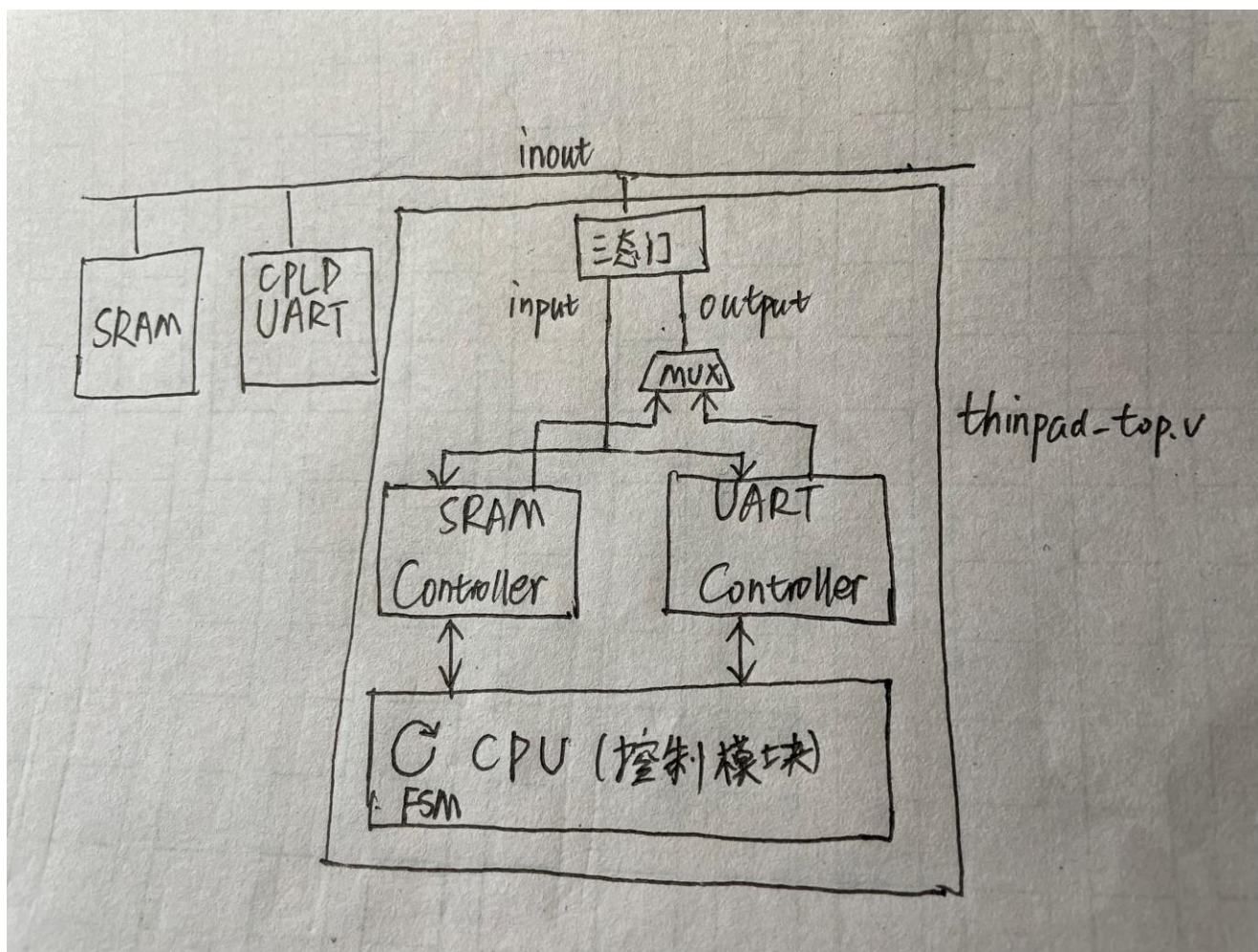

Git的基本使用

- `git clone git@git.tsinghua.edu.cn:cod-ta/cod21-xxx.git`
- 单分支基本操作
 - `git status` // 查看改动与其他信息
 - `git add .` // 提交到暂存区, 在commit前可以进行多次git add
 - `git commit -m "finish uart controller"` //提交到本地仓库, 成为一个版本
 - `git push origin master` // 将master分支的新版本提交到远程
- 多分支版本控制
 - `git branch` // 查看本地分支信息
 - `git branch lab4` //新建分支
 - `git checkout lab4` //切换到lab4分支
 - coding...
 - `git add .`
 - `git commit -m "finish lab4"`
 - `git push origin lab4` // 将lab4分支的新版本提交到远程

Git的基本使用

- 多人合作

- `git pull origin` // 把远程master分支合并入本地当前分支
- `git pull origin fix_lab4:lab4` // 把远程fix_lab4分支合并入本地lab4分支
- `git pull = git fetch + git merge`

- 版本合并

- `git branch dev` // 创建新分支进行开发
- Developing ...
- `git add .`
- `git commit -m "finish lab 4"` // 提交该版本
- `git checkout master` // 切换回master分支
- `git pull origin master` // 合并远程队友可能提交的新版本到本地的master
- `git merge --no-ff dev` // 此时在master分支，把dev分支合并入master
- 如果不能自动合并，需要手动解决冲突
- `git push origin master` // 确认无误后，提交到远程master分支

Git的进阶使用

- 提交完了才发现漏掉了几个文件没有添加

```
$ git commit -m 'initial commit'
$ git add forgotten_file
$ git commit --amend
```

最终你只会有一个提交——第二次提交将代替第一次提交的结果。

- 取消暂存(git add之后)的文件test.v
 - git reset HEAD test.v
- 取消对某文件的修改，将其撤销回上个版本的状态
 - git checkout -- test.v
- **WARN:** 在 Git 中任何已提交的东西几乎总是可以恢复的，
然而，任何你未提交的东西丢失后很可能再也找不到了。

Verilog & SystemVerilog

- 变量命名
 - 信号极性为低有效：用 _n 后缀表示
- 类型使用
 - 需要寄存器时用 reg，纯组合逻辑用 wire
 - 对于常量信号，请使用 wire 类型并用 assign 进行赋值，而不要用 reg

```
// GOOD
wire one;
assign one = 1'b1;
```

```
// BAD
reg one;
always @(*) begin
    one = 1'b1;
end
```

```
// GOOD
wire c;
always_comb begin
    c = a + b;
end
```

```
// BAD
reg c;
always_comb begin
    c = a + b;
end
```

```
// GOOD
reg c;
always_ff @(posedge clock) begin
    c <= a + b;
end
```

```
// BAD
wire c;
always_ff @(posedge clock) begin
    c <= a + b;
end
```

Verilog & SystemVerilog

- 组合逻辑仅使用阻塞赋值(=)
- 时序逻辑仅使用非阻塞赋值(<=)

```
// Verilog
always @(*) begin
    c = a + b;
end
```

```
// System Verilog
always_comb begin
    c = a + b;
end
```

```
// GOOD
assign c = a + b;
```

```
// Verilog
always @(posedge clock) begin
    c <= a + b;
end
```

```
// System Verilog
always_ff @(posedge clock) begin
    c <= a + b;
end
```

Verilog & SystemVerilog

- always敏感信号列表
 - 不要列举敏感信号

```
// BAD
always @ (b, c) begin
    a = b + c;
end
```

- 不要使用下降沿触发

```
// BAD: do not use negedge
always @ (negedge clock) begin
end
```

- 不要使用除了时钟和复位以外的信号做边沿触发

```
// BAD: do not use non-clock/reset signals
always @ (posedge signal) begin
end
```

Verilog & SystemVerilog

- 复位与时钟
 - 时序逻辑不要使用时钟信号

```
// BAD
always @ (posedge clock) begin
    if (clock) begin
        a <= 1;
    end
end
```

- 推荐使用同步复位

```
// Verilog
always @(posedge clock) begin
    if (reset) begin
        c <= 1'b0;
    end else begin
        c <= a + b;
    end
end

// System Verilog
always_ff @(posedge clock) begin
    if (reset) begin
        c <= 1'b0;
    end else begin
        c <= a + b;
    end
end
```

Verilog & SystemVerilog

- 不要在变量声明处赋值, 因为不同的类型赋值的意义不同

```
// Wire
wire signal = 1;
// Equals to
wire signal;
assign signal = 1;

// Reg
reg signal = 1;
// Equals to
reg signal;
initial signal = 1;
```

- 寄存器(FF)通常情况下需要在自定义的 reset 信号有效时复位。
- initial语句只有仿真的时候有效, 是不可综合上板的, 不能代替复位初始化语句

Verilog & SystemVerilog

- 状态机：推荐把时序逻辑和组合逻辑分开
- 以 SRAM Controller 为例


```
// 状态常量
localparam IDLE = 2'd0;
localparam READ = 2'd1;
localparam WRITE = 2'd2;
// 当前周期的状态、下个周期的状态
reg[1:0] state_now;

/*****
 * WARN: 严格来说, Verilog 和 SystemVerilog
 * 不允许对 wire 类型进行 Procedural Assignment,
 * 也就是在 always 块中进行赋值, 但很多环境中这个约束可以不遵守
 * 很可惜, Vivado 不允许对 wire 进行 Procedural Assignment
 * 如有需要, 只能声明为 reg, 比如下面的 state_nxt
 */
reg[1:0] state_nxt; // 因为只涉及组合逻辑, 综合之后实际是wire
// 转移到下一个状态: 组合逻辑
always @(*) begin
    case(state_now)
        IDLE: begin
            state_nxt = IDLE;
            if (load) state_nxt = READ;
            if (store) state_nxt = WRITE;
        end
        READ: state_nxt = IDLE;
        WRITE: state_nxt = IDLE;
        default: state_nxt = IDLE;
    endcase
end

// 状态更新: 时序逻辑
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        state_now <= IDLE;
    end else begin
        state_now <= state_nxt;
    end
end
```

```
// 根据当前状态给出访存控制信号: 组合逻辑
always @(*) begin
    case(state_now)
        READ: begin
            ram_be_n = 4'b0000;
            ram_ce_n = 1'b0;
            ram_oe_n = 1'b0;
            ram_we_n = 1'b1;
        end
        WRITE: begin
            ram_be_n = 4'b0000;
            ram_ce_n = 1'b0;
            ram_oe_n = 1'b1;
            ram_we_n = 1'b0;
        end
    end

    t: begin // IDLE
        m_ce_n = 1'b1;
        m_oe_n = 1'b1;
        m_we_n = 1'b1;
        m_be_n = 4'b0000;
    end
end
```

SystemVerilog 状态机

```
// SystemVerilog 状态声明
typedef enum logic[1:0] {
    IDLE,
    READ,
    WRITE
} sram_state_t;
// 变量声明
sram_state_t state_now, state_nxt;
```

```
// 状态更新: 时序逻辑
always_ff @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        state_now <= IDLE;
    end else begin
        state_now <= state_nxt;
    end
end
```

```
// 转移到下一个状态: 组合逻辑
always_comb begin
    unique case(state_now)
        IDLE: begin
            state_nxt = IDLE;
            if (load) state_nxt = READ;
            if (store) state_nxt = WRITE;
        end
        READ: begin
            state_nxt = IDLE;
        end
        WRITE: begin
            state_nxt = IDLE;
        end
        default: begin
            state_nxt = IDLE;
        end
    endcase
end
```

```
// 根据当前状态给出访存控制信号: 组合逻辑
always_comb begin
    unique case(state_now)
        READ: begin
            ram_be_n = 4'b0000;
            ram_ce_n = 1'b0;
            ram_oe_n = 1'b0;
            ram_we_n = 1'b1;
        end
        WRITE: begin
            ram_be_n = 4'b0000;
            ram_ce_n = 1'b0;
            ram_oe_n = 1'b1;
            ram_we_n = 1'b0;
        end
        default: begin // IDLE
            ram_ce_n = 1'b1;
            ram_oe_n = 1'b1;
            ram_we_n = 1'b1;
            ram_be_n = 4'b0000;
        end
    endcase
end
```

实验5读写串口

- 建议：不需要硬件等dataready, tbre和tsre
- 硬件只需要拉低wrn和rdn即可
- 对于串口状态的检查由软件（汇编程序）实现
- 参考监控程序的读写串口代码

```
READ_SERIAL: // 读串口：将读到的数据写入a0低八位
    li t0, 0x10000000
    .TESTR:
        lb t1, %lo(5)(t0)
        andi t1, t1, 0x01 // 截取读状态位 dataready
        bne t1, zero, .RSERIAL // 状态位非零可读进入读
        j .TESTR // 检测验证
    .RSERIAL:
        lb a0, %lo(0)(t0)
        jr ra
```

```
WRITE_SERIAL: # 写串口：将a0的低八位写入串口
    li t0, 0x10000000
    .TESTW:
        lb t1, %lo(5)(t0) # 查看串口状态
        andi t1, t1, 0x20 # 截取写状态位
        bne t1, zero, .WSERIAL # 状态位非零可写进入写
        j .TESTW # 检测验证，忙等待
    .WSERIAL:
        sb a0, %lo(0)(t0) # 写入寄存器a0中的值
        jr ra
```

Hints

- Verilog coding style
 - <https://github.com/thu-cs-lab/verilog-coding-standard>
- 积极利用和维护问题集锦
 - <https://docs.qq.com/doc/DSEJBZVIZemxiQ3lz>
- 上手仿真，早用早享受
- 积极有效的提问
 - 软件：qemu, supervisor-rv的版本，编译参数，如何运行，结果怎样
 - 硬件：关键代码、仿真信息、上板结果
 - 早问早舒服
- 快乐造机，拒绝内卷

Q&A